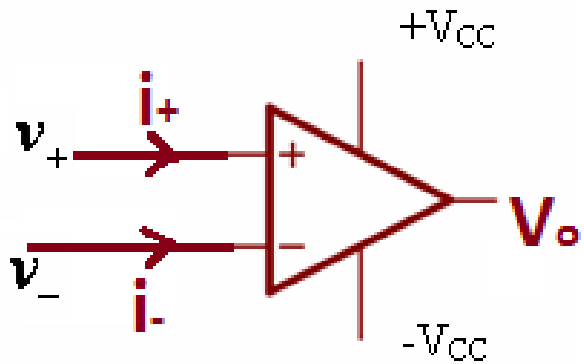


Chương 4:

Opamp (Operational Amplifier – Mạch Khuếch đại thuật toán)

Giới thiệu



‘+’ : ngõ vào không đảo



‘-’ : ngõ vào đảo

$\pm V_{cc}$: nguồn cung cấp

Nguồn đôi: $\pm V_{cc}$




Nguồn đơn: $+V_{cc}$, 0V

V_o : điện áp ra

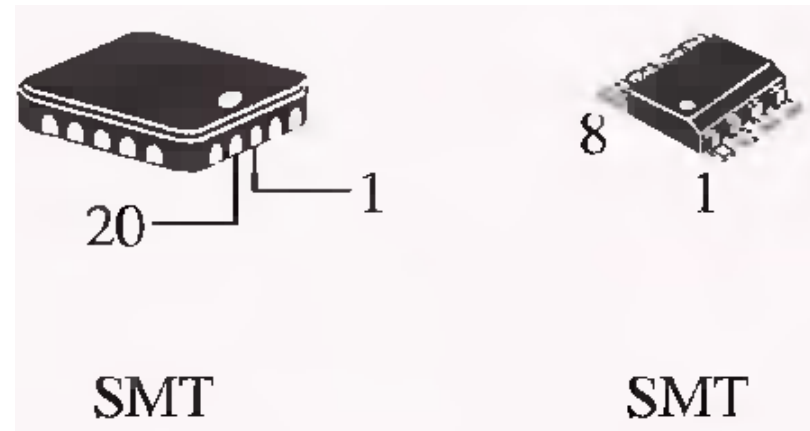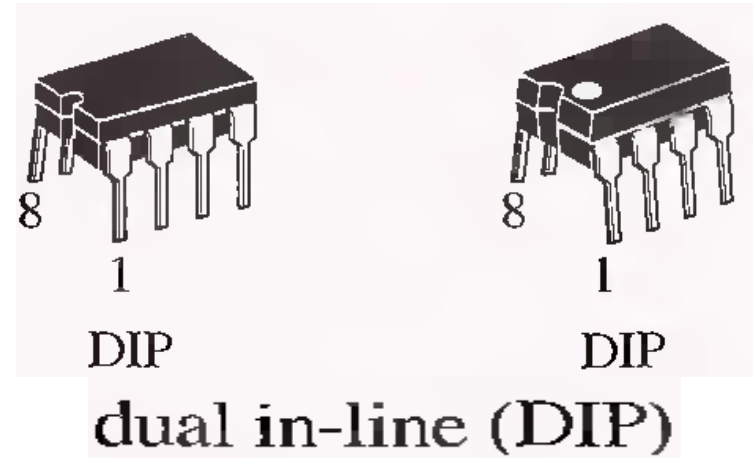


surface-mount technology (SMT)


Giới thiệu

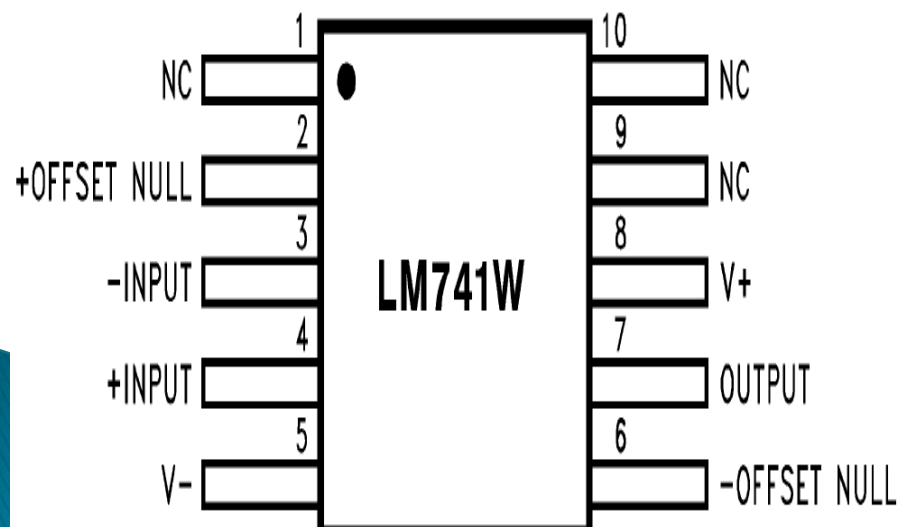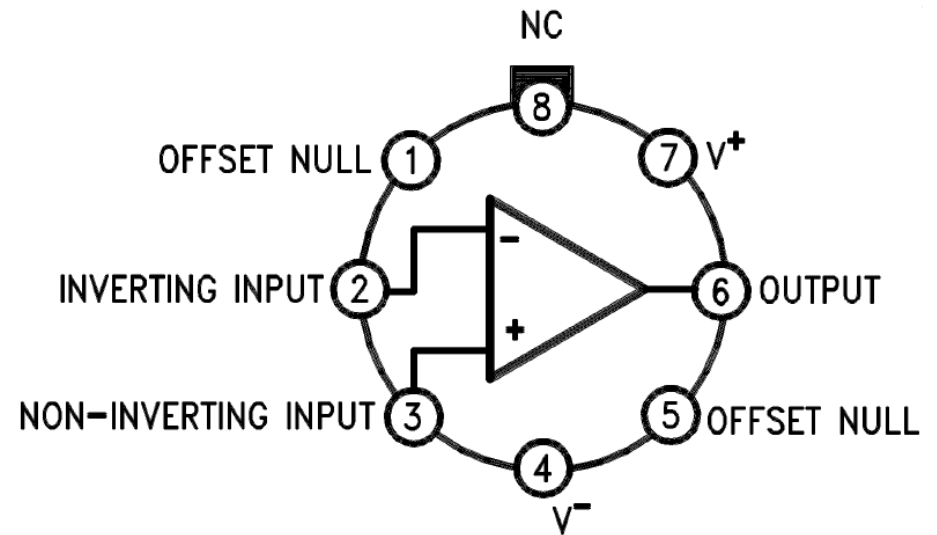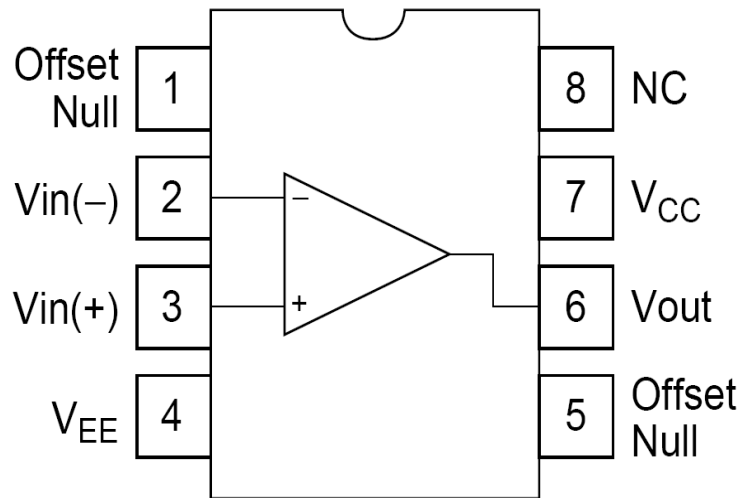

Offset Nulling Circuit

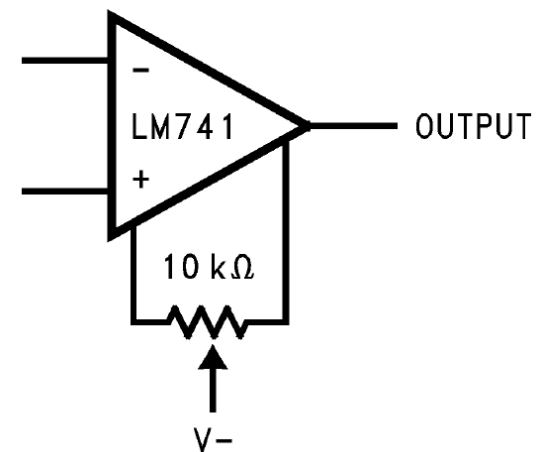


Giới thiệu


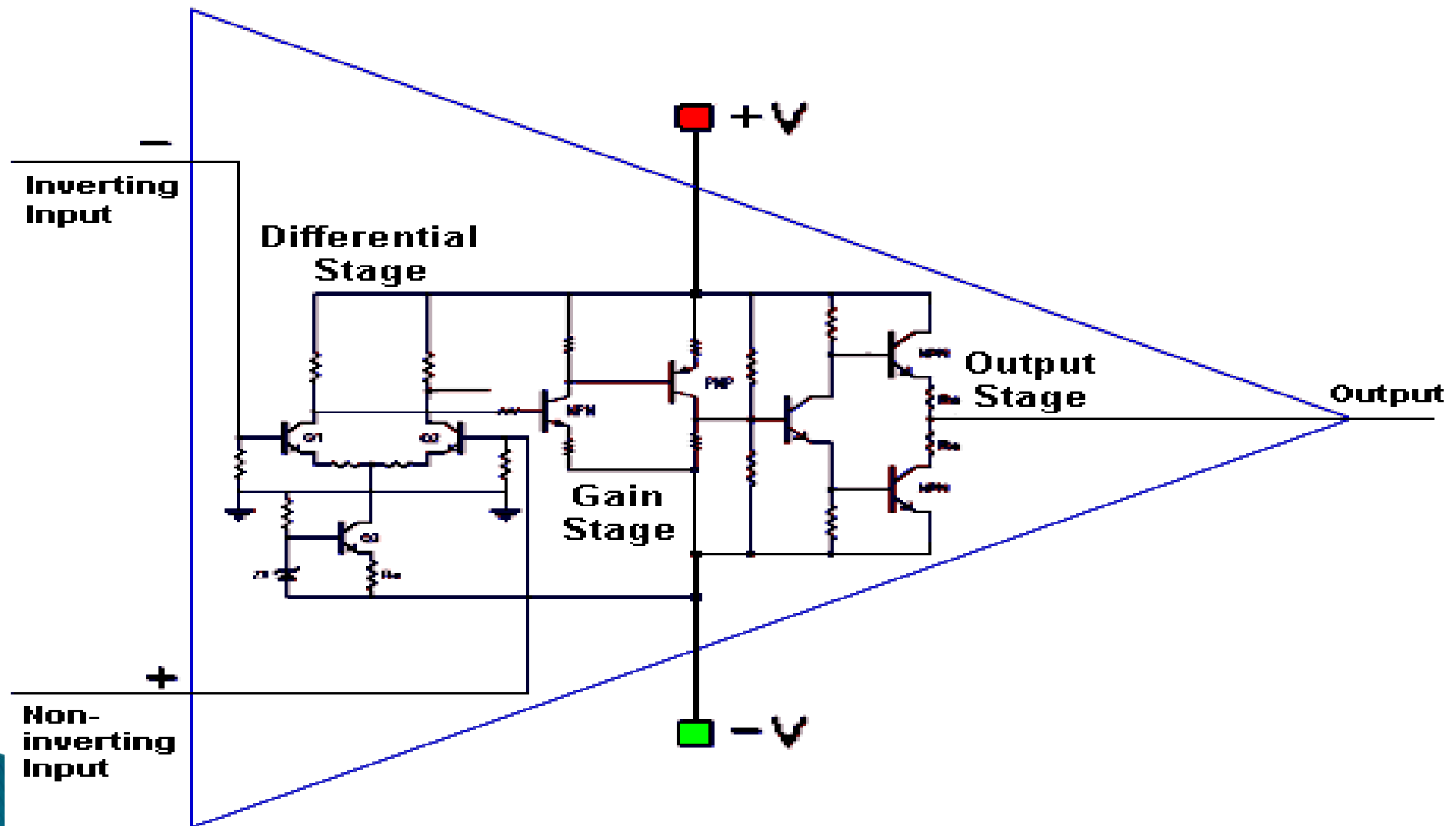


Giới thiệu


LM741 Operational Amplifier

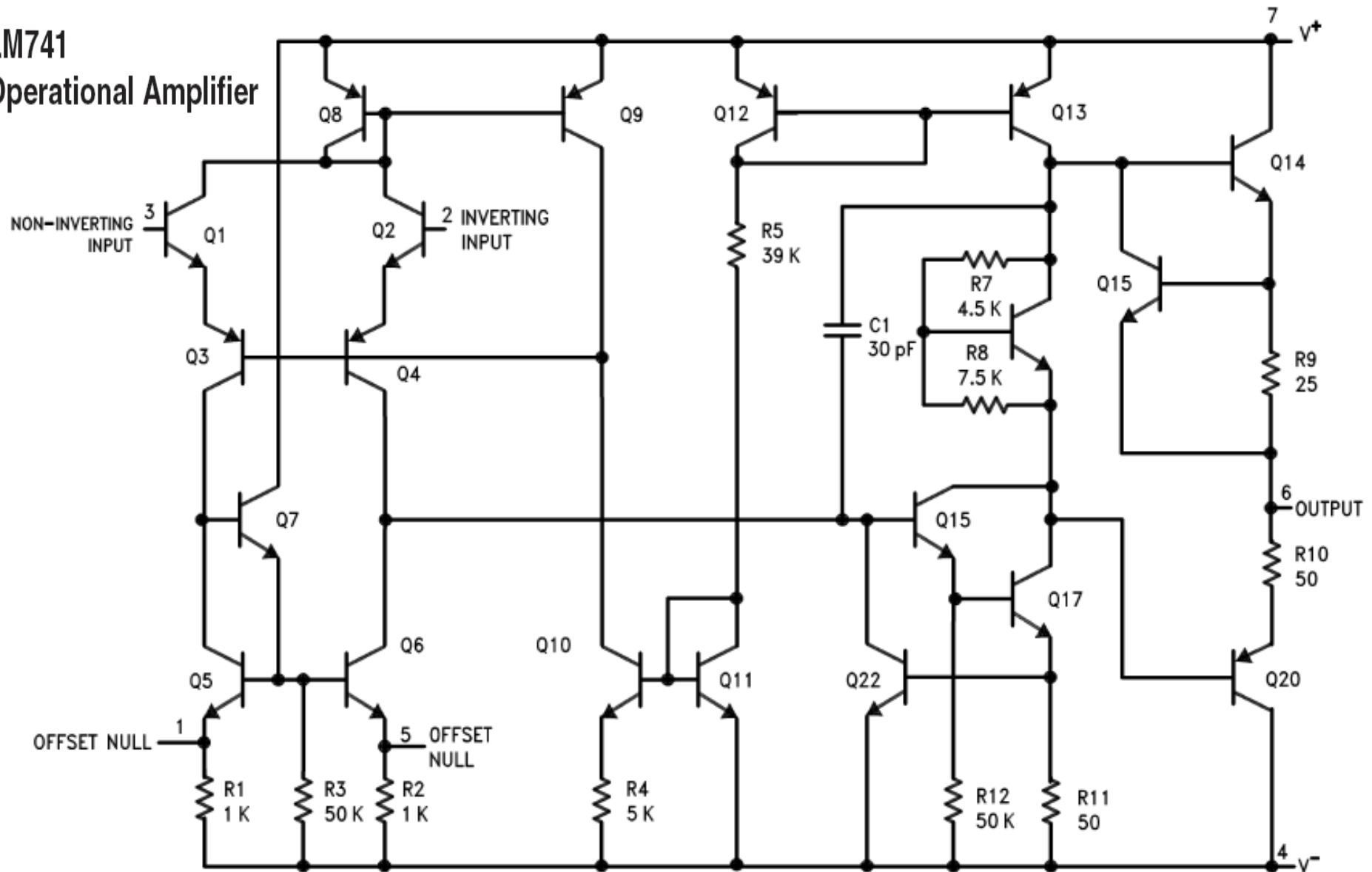

Đặc tuyến

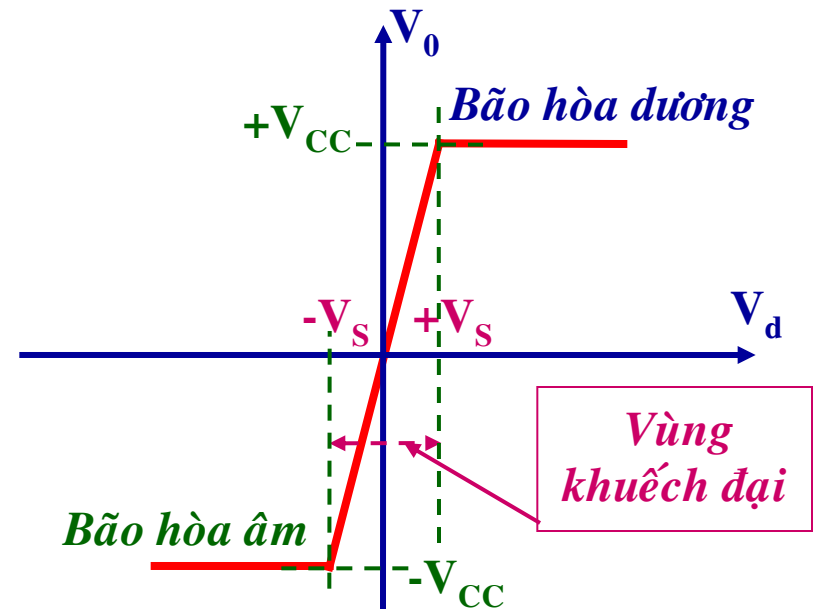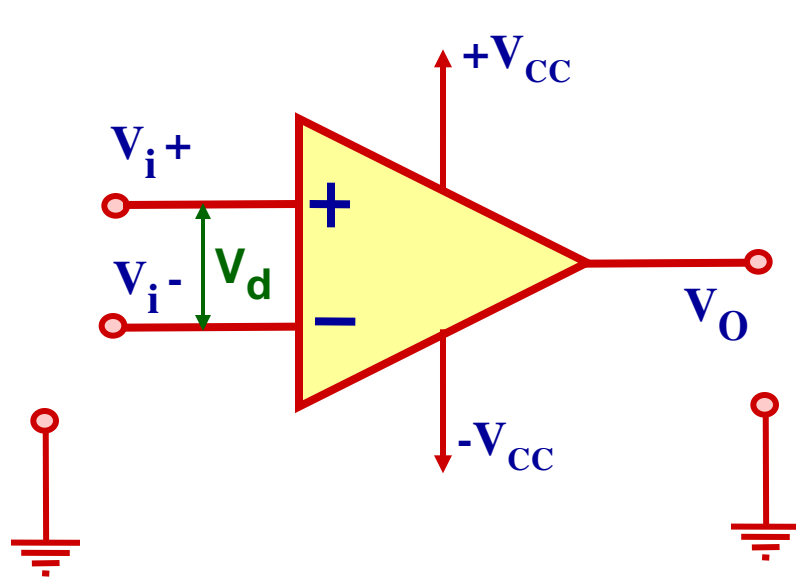

Giới thiệu


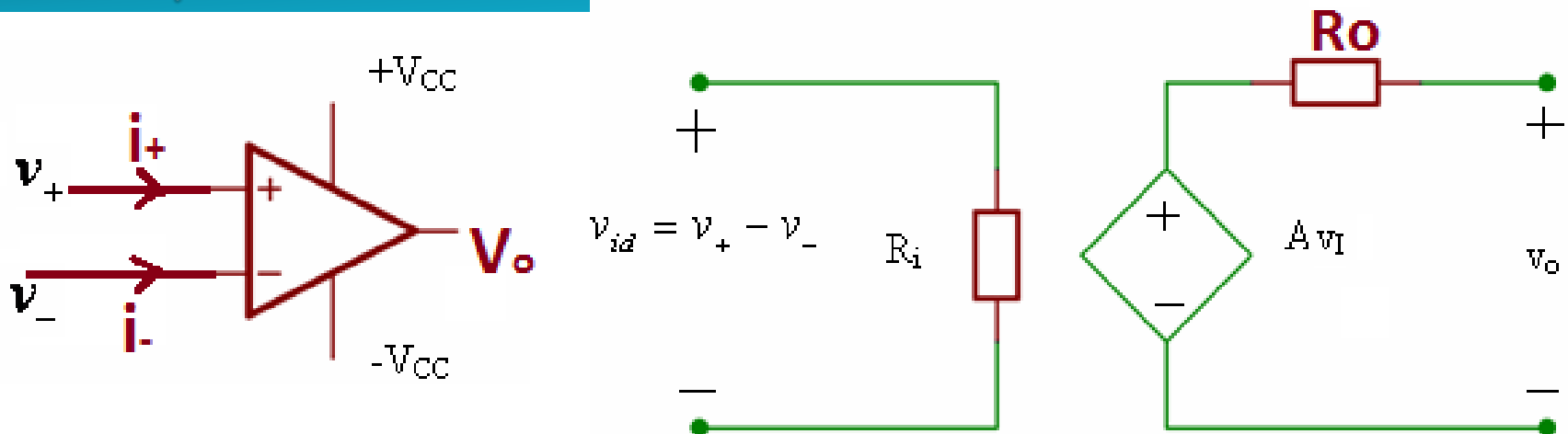


	Lý tưởng	Thực tế
Tổng trở vào R_i	∞ $\rightarrow i_+ = i_- = 0$ và $v_+ = v_-$	$10^6 - 10^9$
Tổng trở ra R_o	0 $\rightarrow V_o = A v_{id}$ (không rơi áp trên R_o)	Vài Ω
Độ lợi vòng hở A	∞	$10^5 : 3 \cdot 10^6$ lần

Mạch khuếch đại dùng Opamp

KĐ đảo

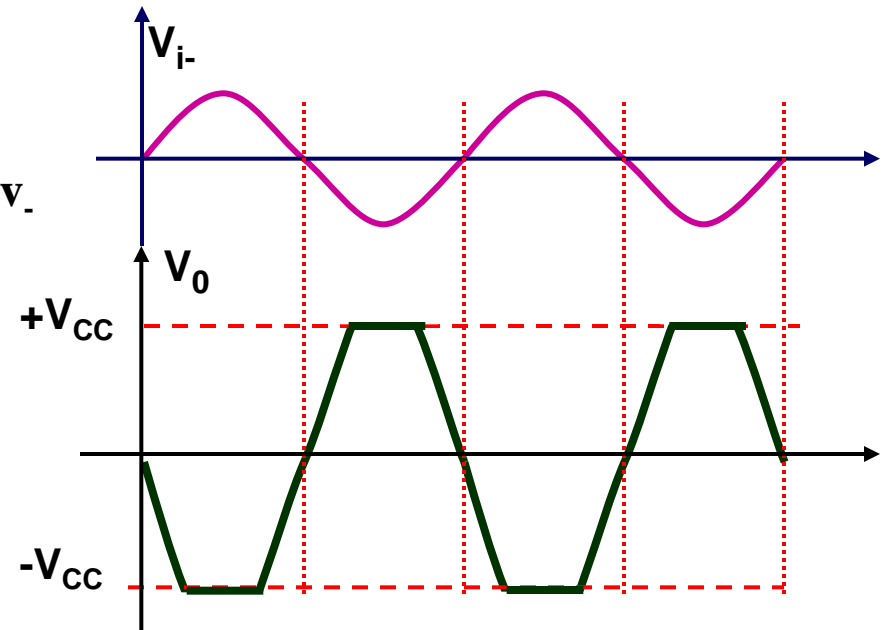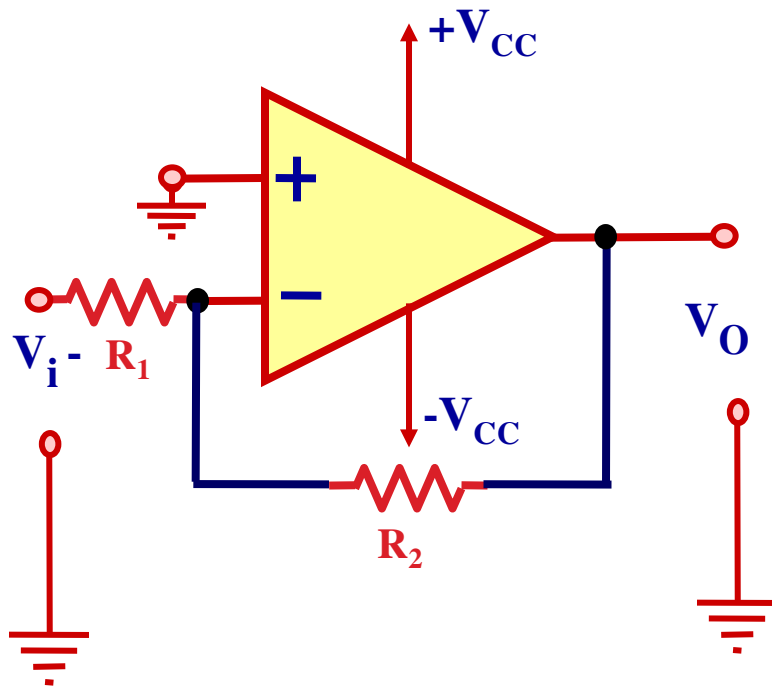
Dùng Opamp lý tưởng $i_+ = i_- = 0$ và $v_+ = v_-$.



$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2}(V_o - V_i) + V_i = V_+ = 0 \quad (\text{phan ap})$$



$$\rightarrow V_o = \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) \times V_i$$

Ứng dụng KĐ - KĐ đảo

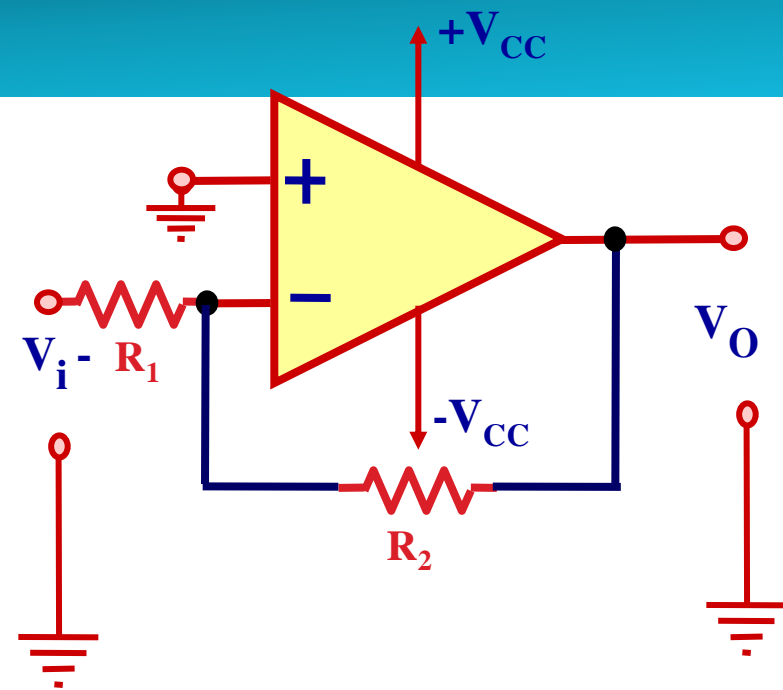

Mạch khuếch đại dùng Opamp

KĐ không đảo không có phân áp ngõ vào

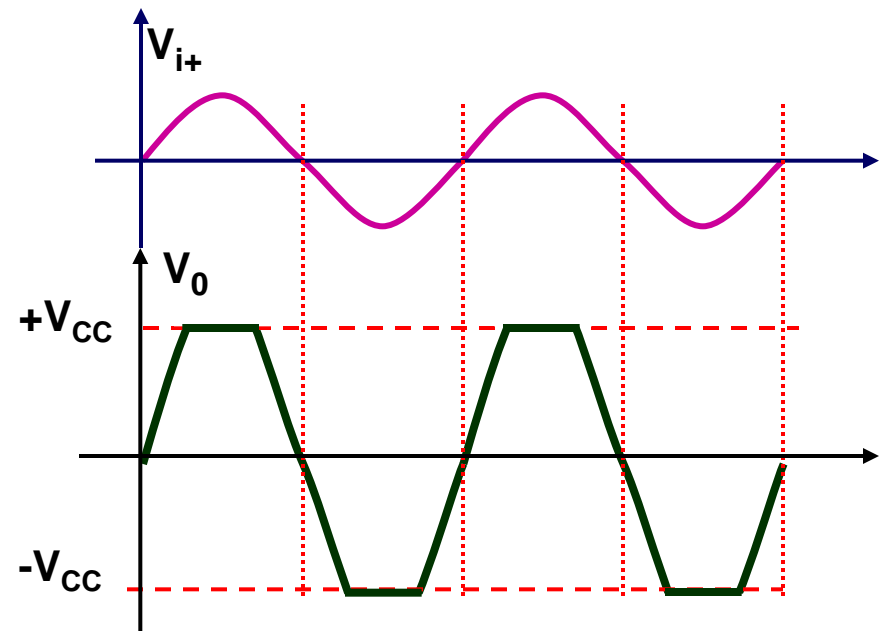
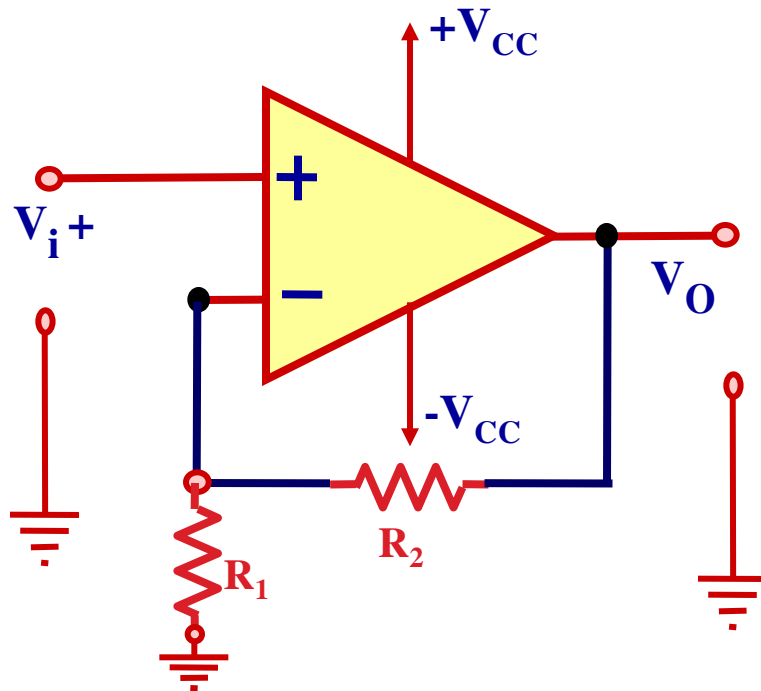


$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_O = V_+ = V_i \quad (\text{phan ap})$$

$$\rightarrow V_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \times V_i$$

Mạch khuếch đại dùng OPamp

KĐ không đảo có phân áp ngõ vào

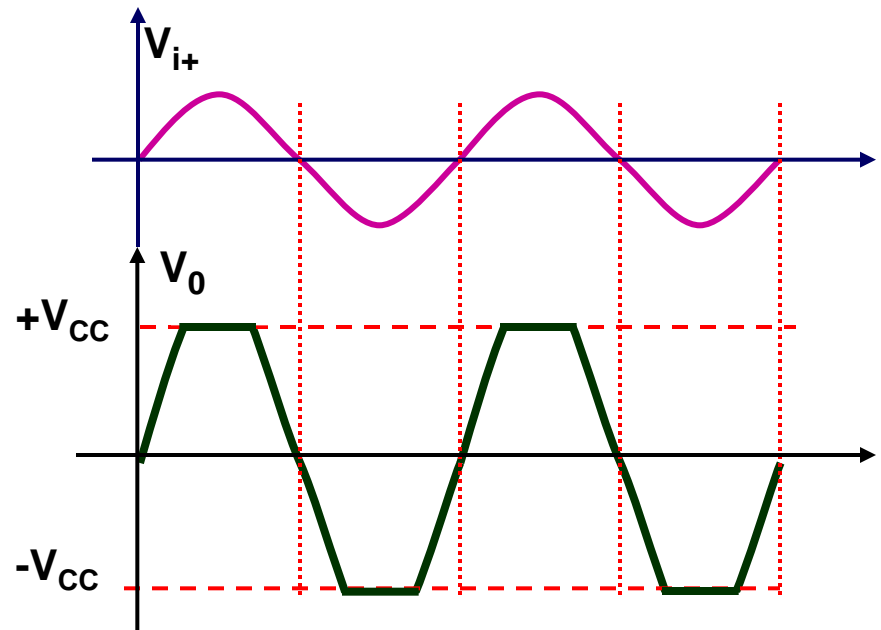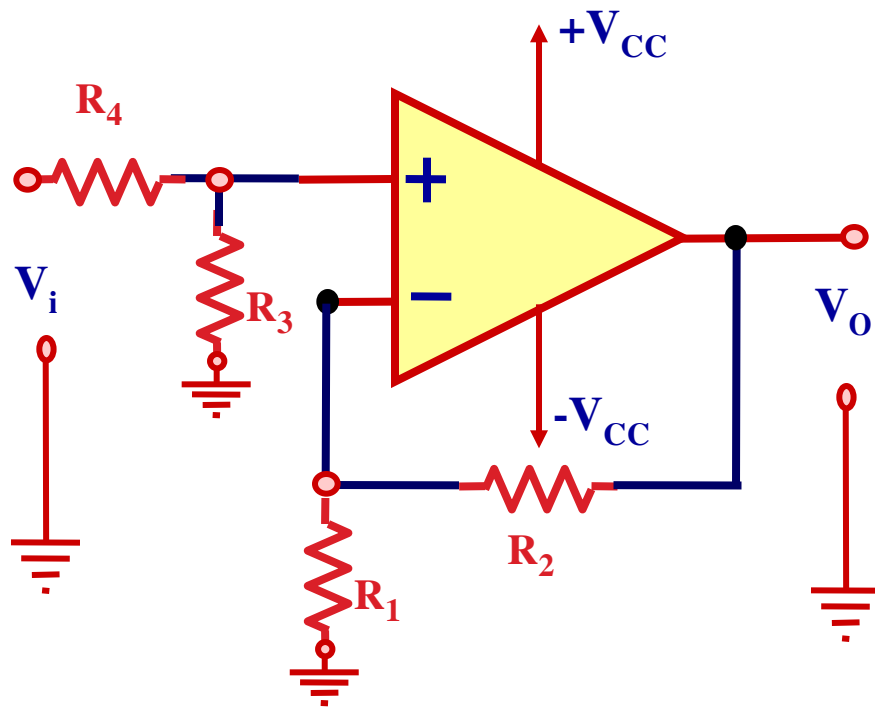


$$V_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o = V_+ = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_i \quad (\text{phan ap})$$

→ độ lợi áp


$$V_o = \left\{ \frac{R_3}{R_3 + R_4} \times \frac{R_1 + R_2}{R_1} \right\} \times V_i$$

Mạch khuếch đại dùng Opamp

KĐ đệm

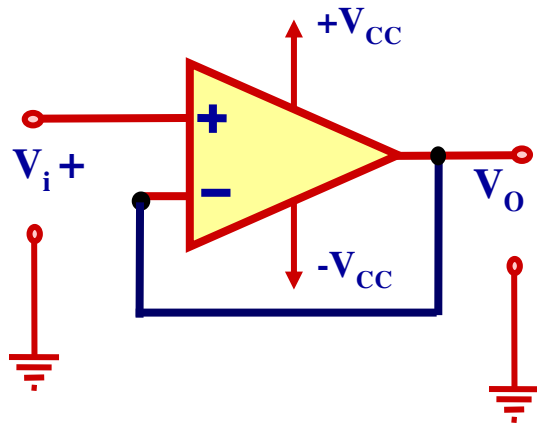



$$V_o = V_i$$

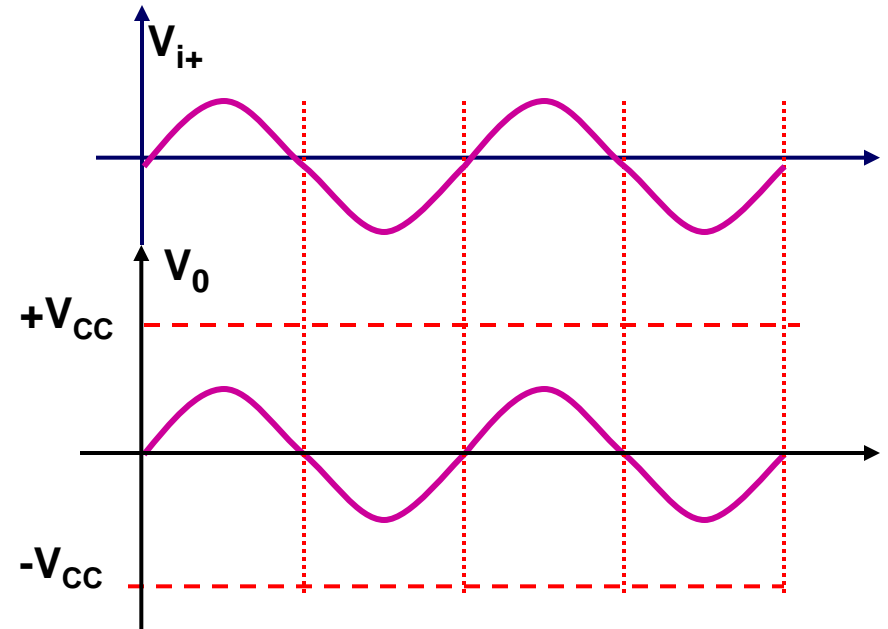


Mạch khuếch đại dùng Opamp

KĐ cộng đảo 2 ngõ vào

Áp dụng định lý xếp chồng

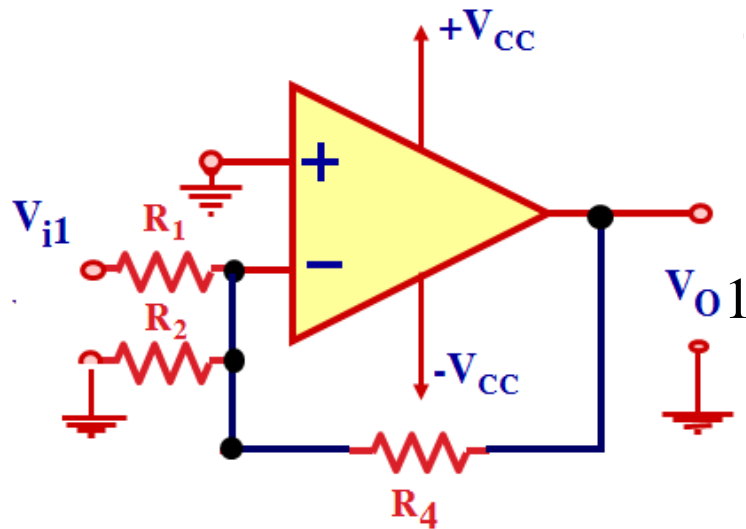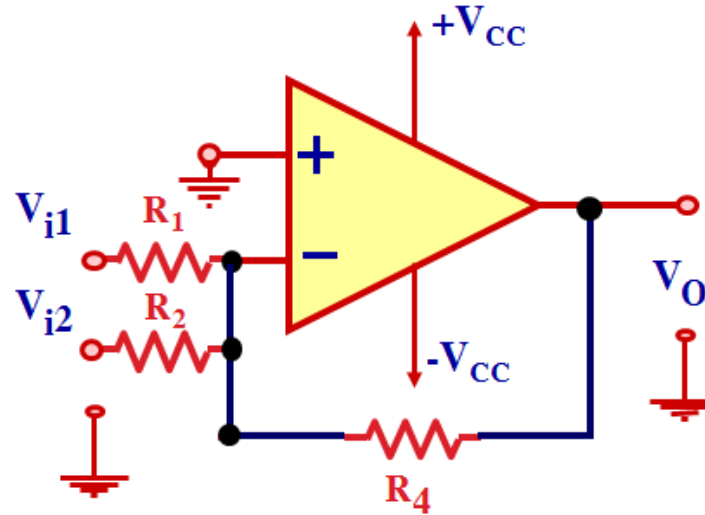


+

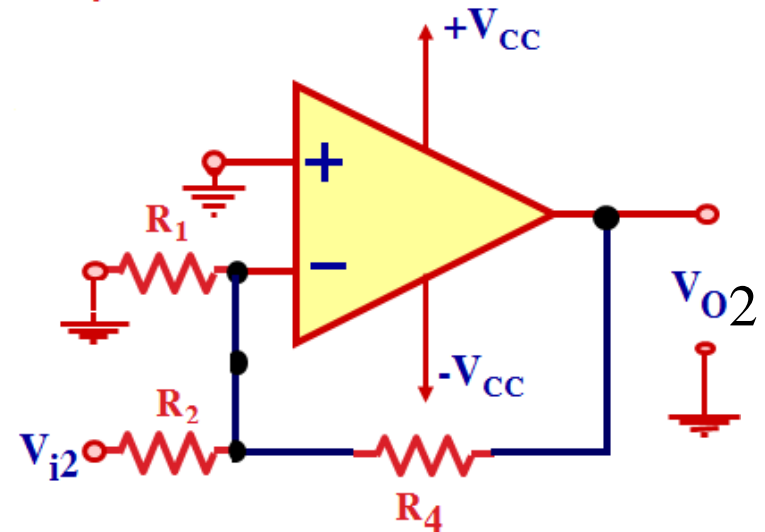

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R_4}{R_1} V_{i1} - \frac{R_4}{R_2} V_{i2}$$

Mạch khuếch đại dùng Opamp

KĐ cộng đảo 3 ngõ vào

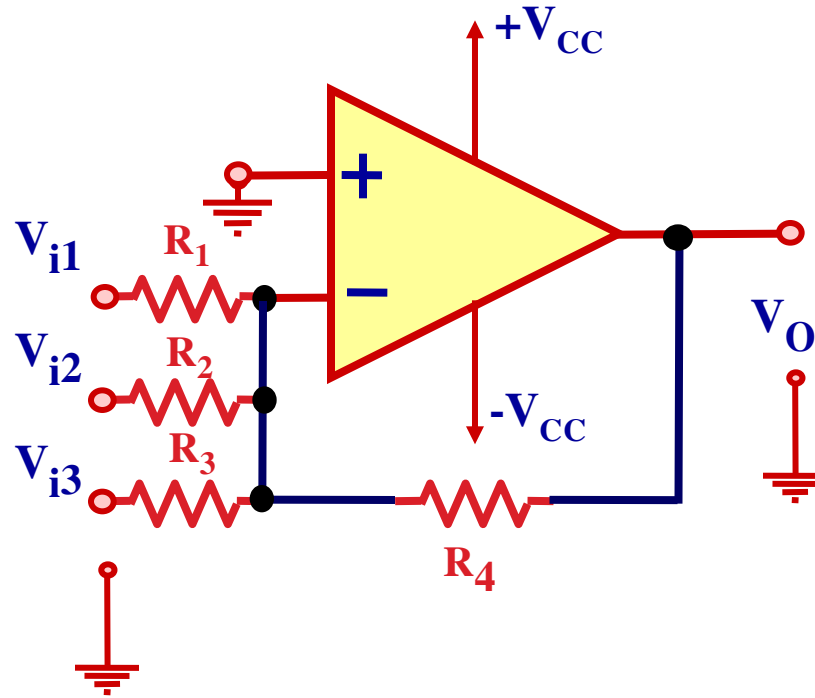


$$V_O = - \left[\frac{R_4}{R_1} V_{i1} + \frac{R_4}{R_2} V_{i2} + \frac{R_4}{R_3} V_{i3} \right]$$

Khi mạch có n ngõ vào


$$V_O = \sum_{i=1}^n - \frac{R_F}{R_i} V_i$$

Ứng dụng KĐ – KĐ cộng đảo 2 ngõ vào

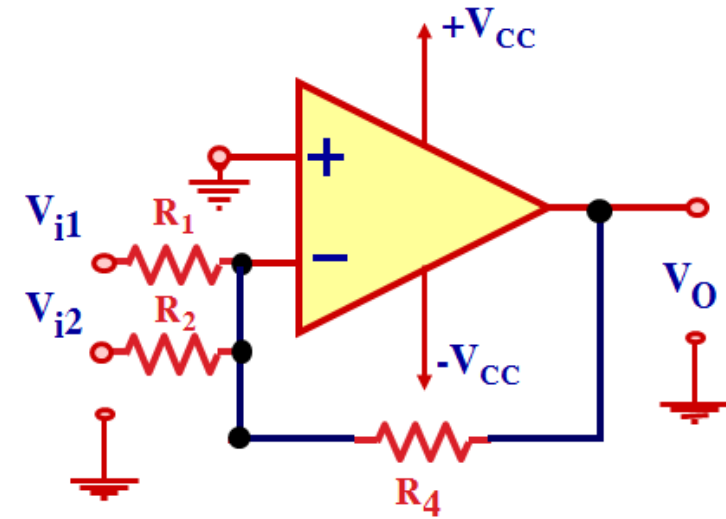


Mạch khuếch đại dùng Opamp


KĐ cộng không đảo 2 ngõ vào

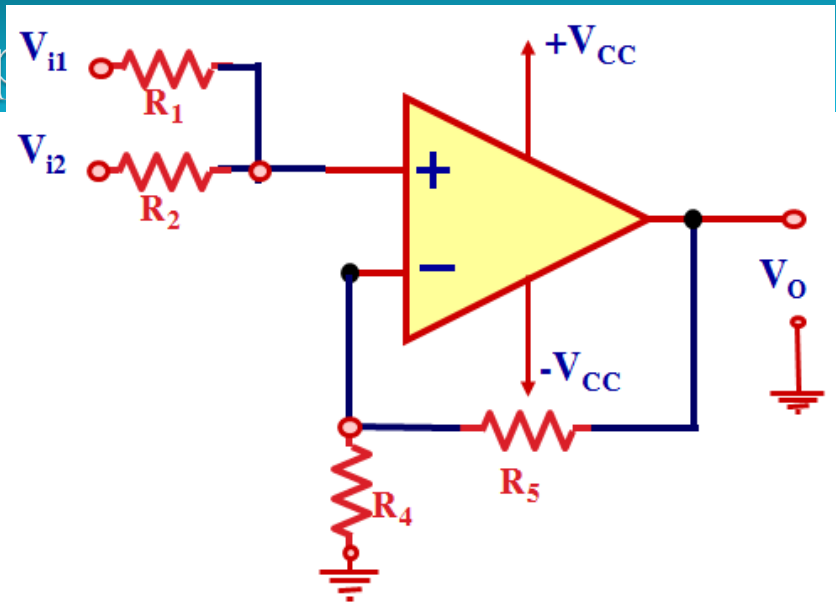

Áp dụng định lý xếp chồng

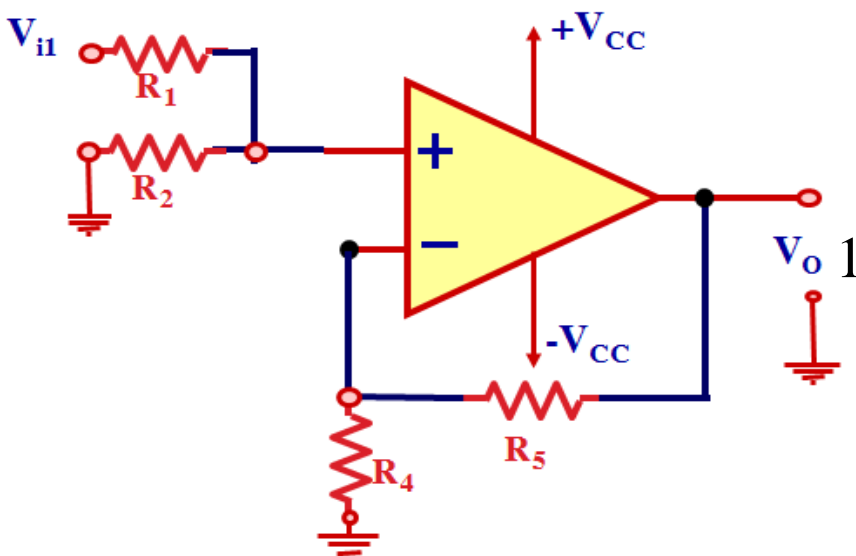


+

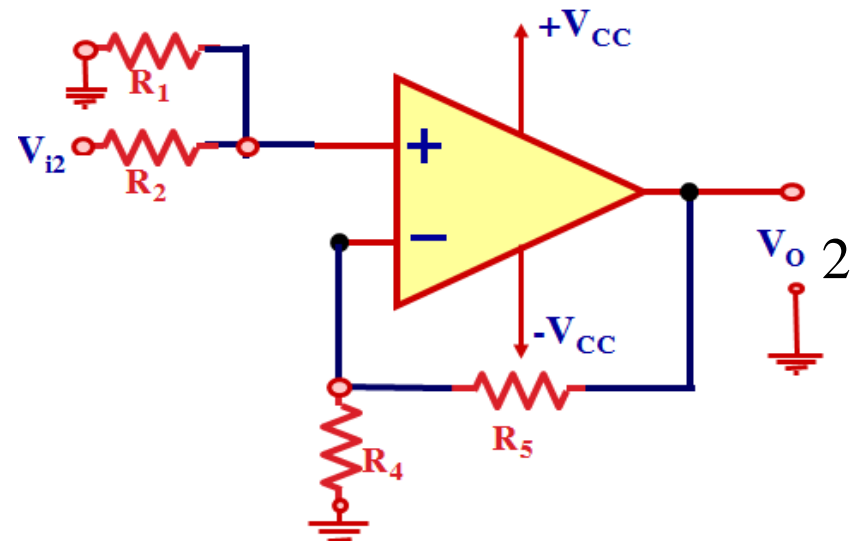


$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{i1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{i2} \right]$$

Mạch khuếch đại dùng Opamp


KĐ trừ

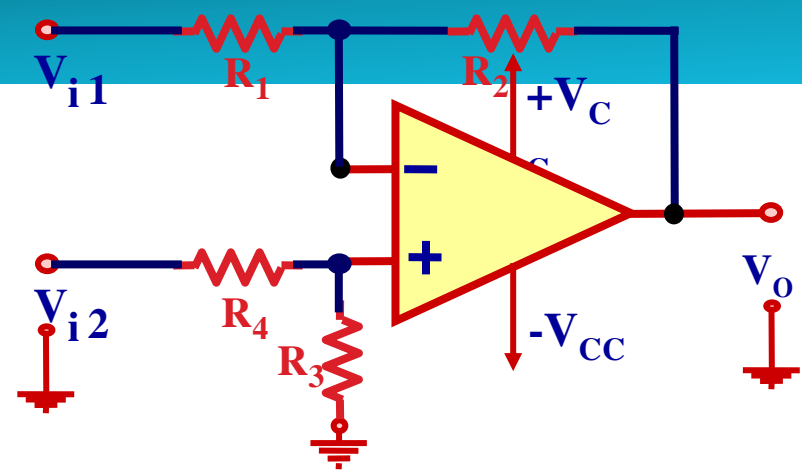

Áp dụng định lý xếp chồng

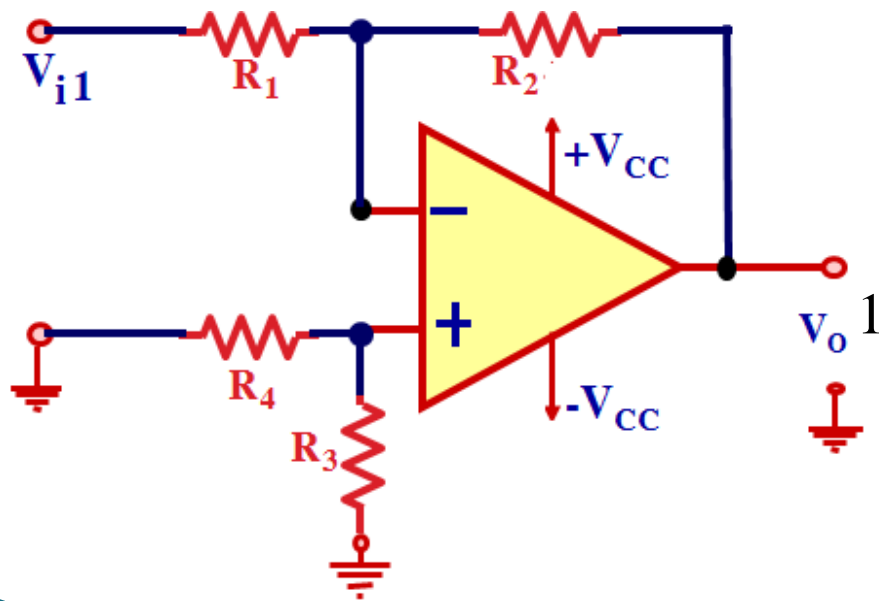


+


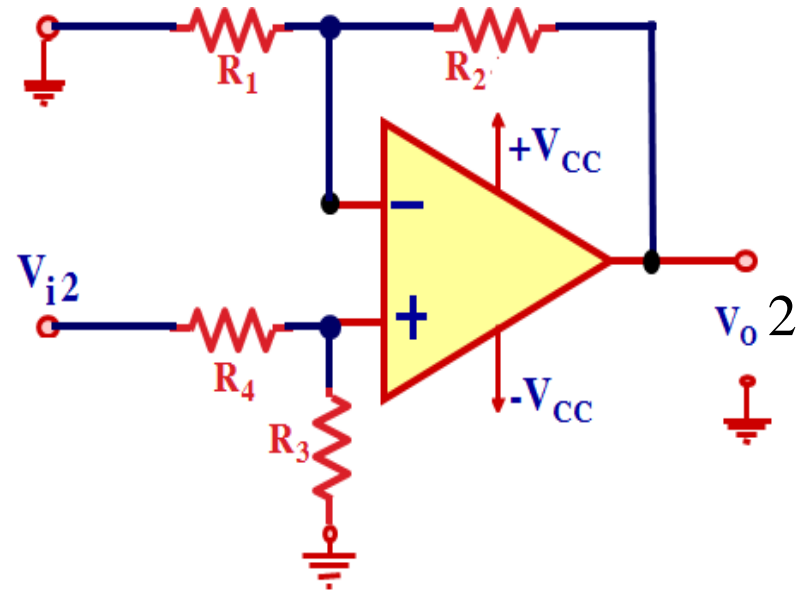


$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = -\frac{R_2}{R_1} V_{i1} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{i2}$$

Ứng dụng mạch khuếch đại công suất

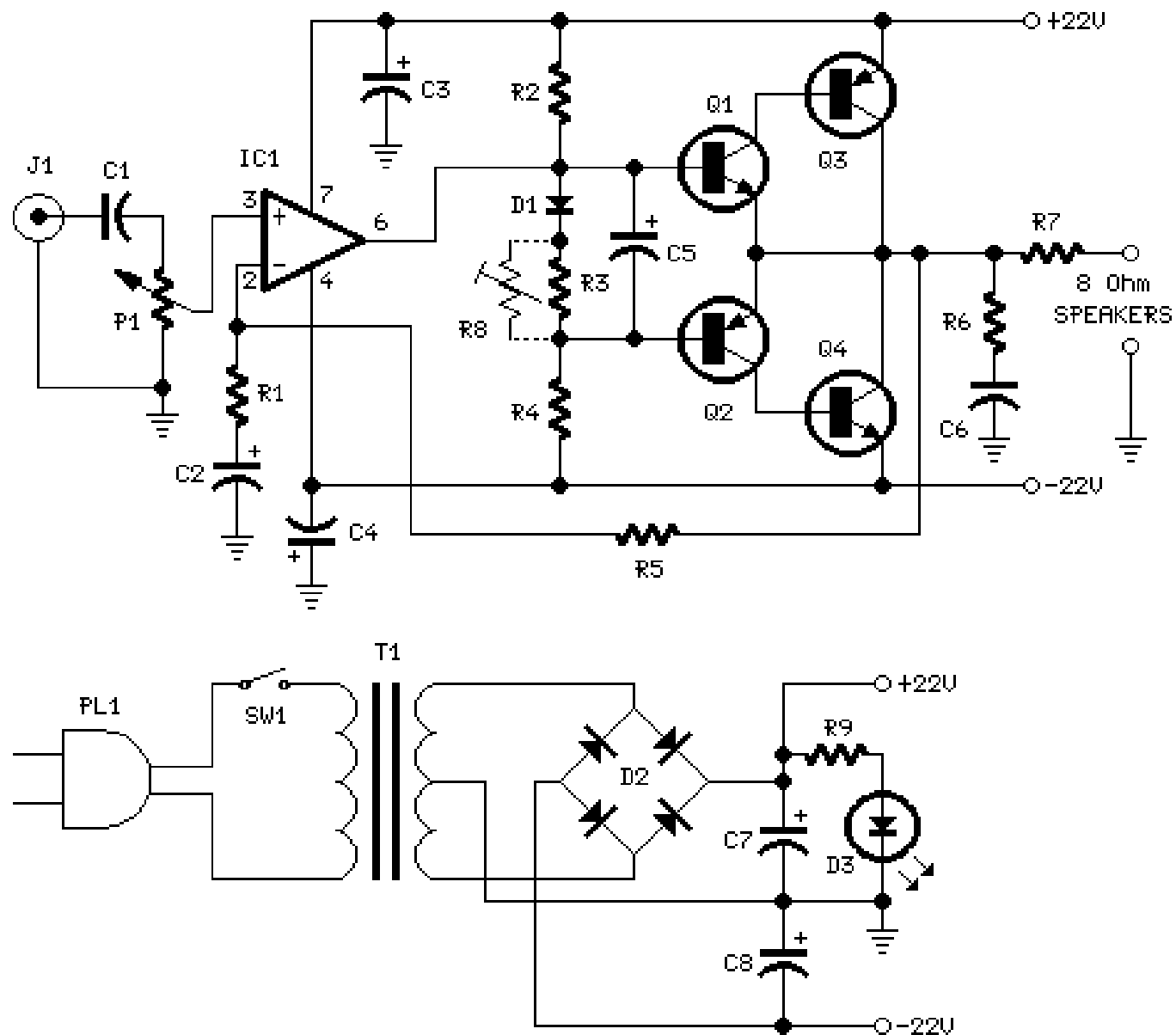

Mạch so sánh

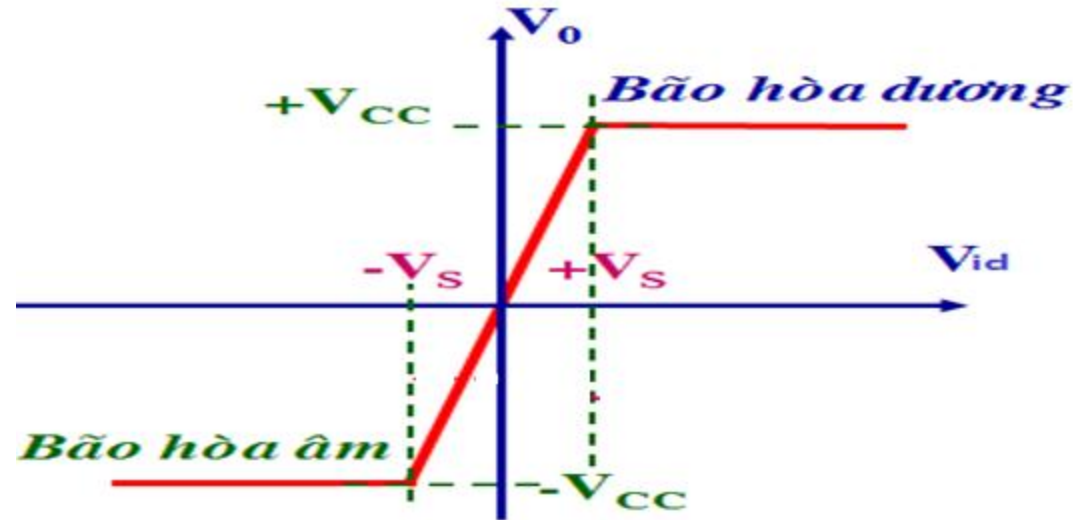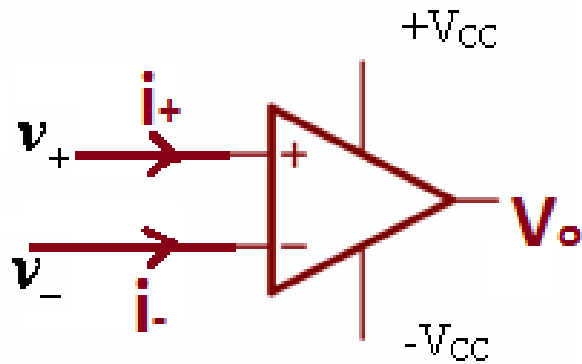

- Ứng dụng vùng phi tuyến bão hòa dương, bão hòa âm của OPAMP để làm mạch so sánh.
- Mạch được xây dựng với cấu **không hồi tiếp** (so sánh) và hoạt động theo **nguyên lý so sánh**:

$V_+ > V_-$: $V_o = +V_{CC}$ (bão hòa dương)

$V_- > V_+$: $V_o = -V_{CC}$ (bão hòa âm)

Mạch so sánh

Mạch so sánh không đảo

Theo mạch trên:



$$V_+ = V_i$$

$$V_- = V_{REF}$$

Theo nguyên lý so sánh:

$$V_+ = V_i > V_- = V_{REF} \text{ thì } V_o = +V_{CC}$$
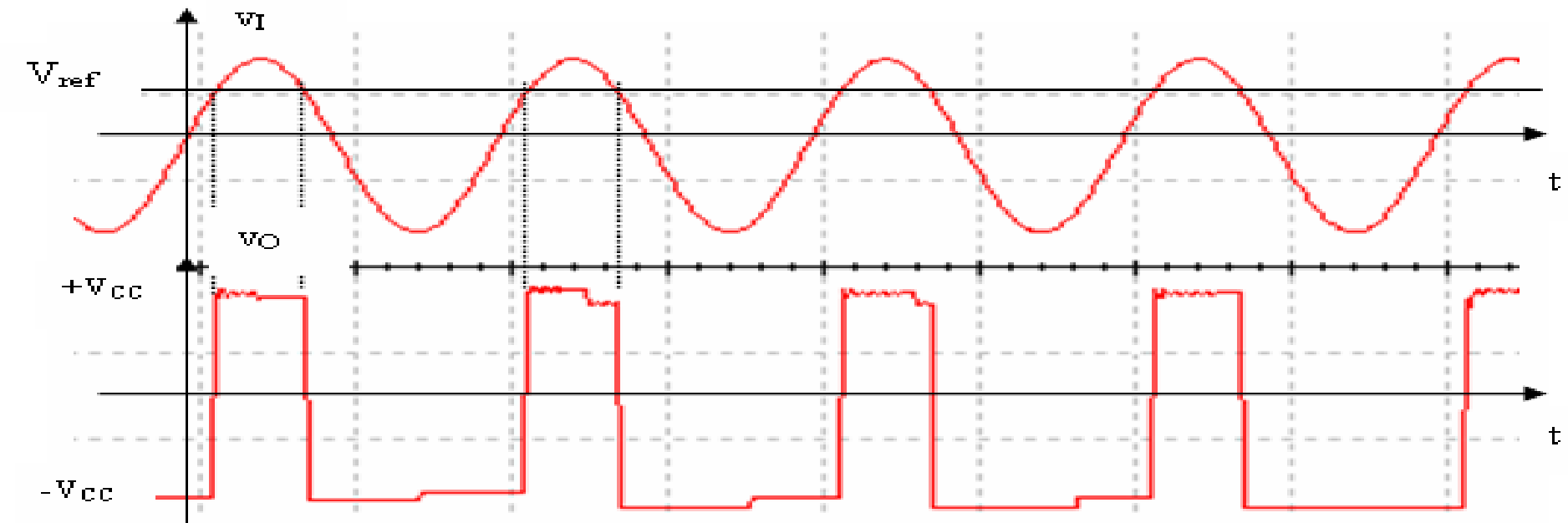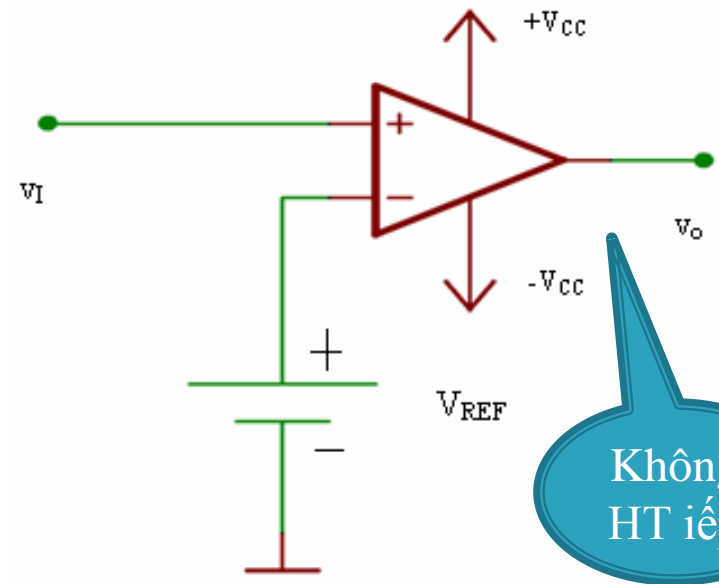
$$V_+ = V_i < V_- = V_{REF} \text{ thì } V_o = -V_{CC}$$



Mạch so sánh



Mạch so sánh đảo

Theo mạch trên: $V_+ = V_{REF}$
 $V_- = V_i$

Theo nguyên lý so sánh:

$V_+ = V_{REF} > V_- = V_i$ thì $V_o = +V_{CC}$

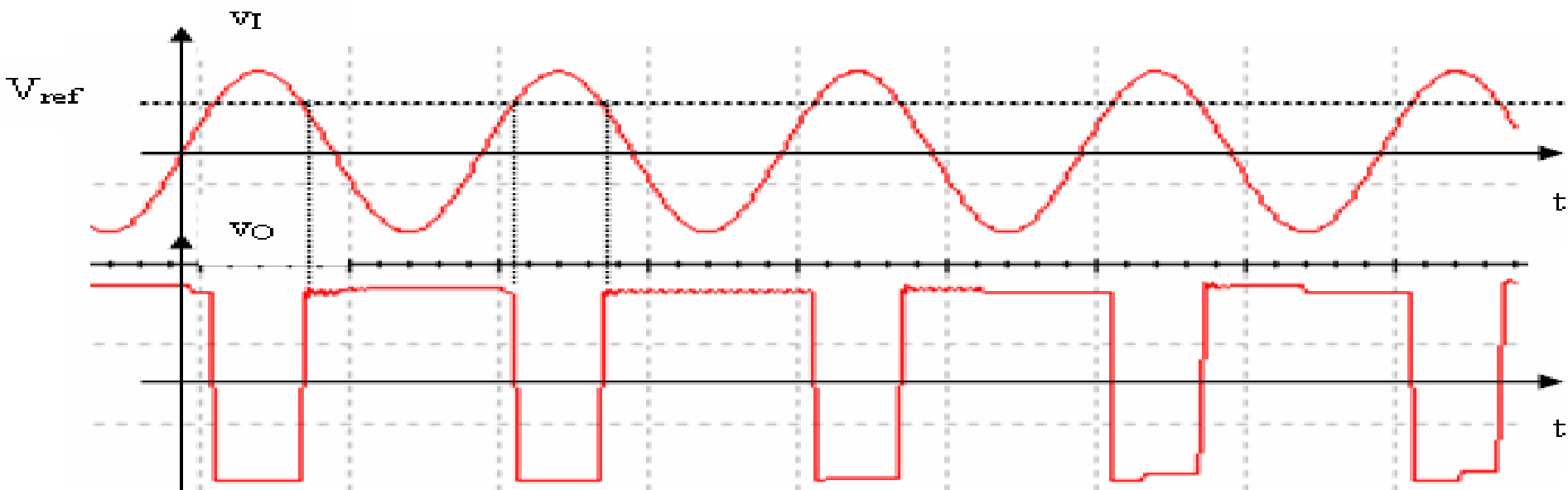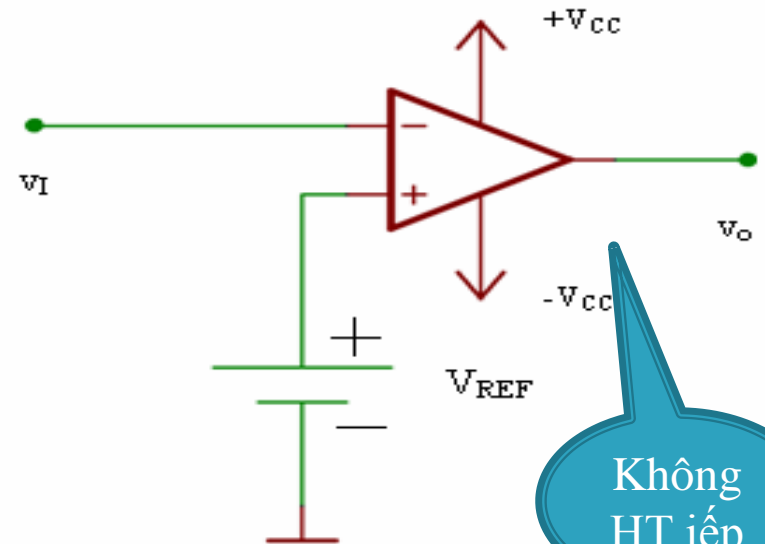$V_+ = V_{REF} < V_- = V_i$ thì $V_o = -V_{CC}$



Ứng dụng mạch so sánh

